

EE 16 B

DIS 204

Mon - Thu

7:00 PM.

1. Matrices.


$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

- Row rank.
- Column rank
- Rank.
- Row space, Column space.
- Eigen values
- Eigen vectors

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \leftarrow \text{transformation}$$


$$\mathbb{R}^{\textcircled{2}} \longrightarrow \mathbb{R}^{\textcircled{2}}$$
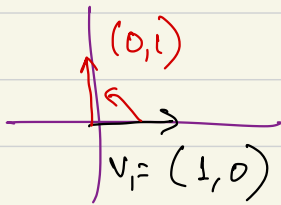
$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$$



$$A \cdot v_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$
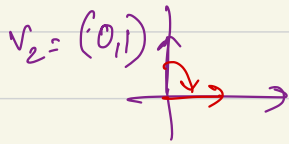
$$= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



$$A v_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

If a matrix is not full rank. (square)


$$\exists x \neq 0, \text{ s.t. } Ax = 0$$






(Rank deficiency).

• Eigenvector.

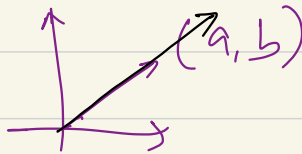
$$v \text{ s.t. } Av = \lambda v \quad (\lambda \text{ is a scalar})$$



Circuits

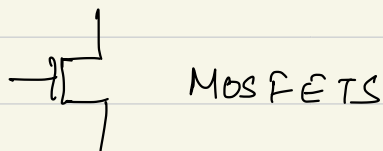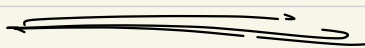
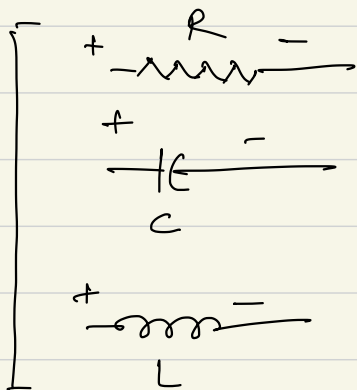


MOSFETS

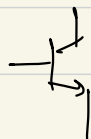


BJT

(Bipolar
junction
transistors)

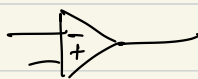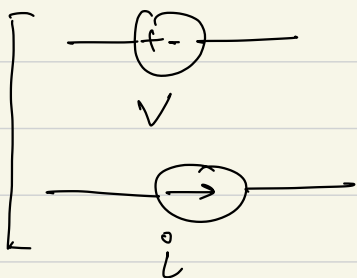


op-amps

Resistor

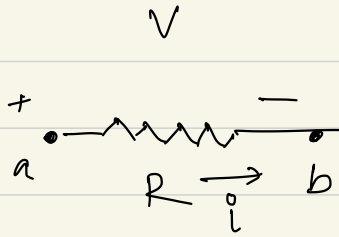


$$i = \frac{V}{R}$$

Capacitor

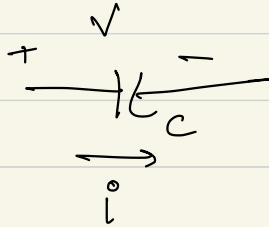

$$i = C \frac{dv}{dt}$$


Inductor

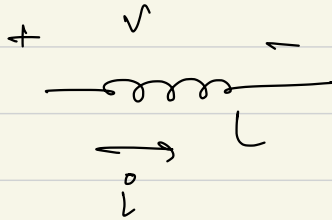


$$V = L \frac{di}{dt}$$

KCL and KVL \rightarrow Kirchhoff's voltage law.
 (conservation of energy)

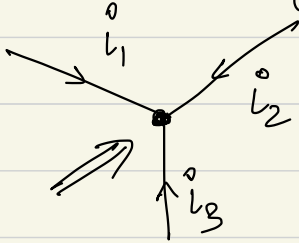
Kirchhoff's Current law.
 (conservation of charge)



$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

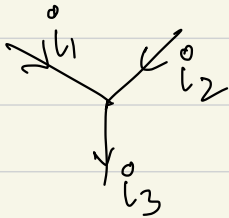


$$i_1 + i_2 - i_3 = 0$$

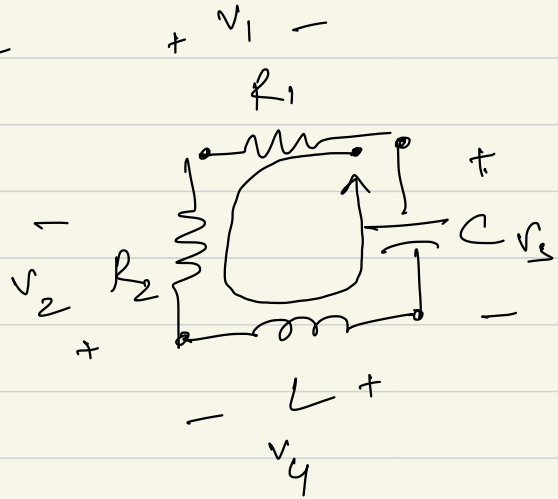


$$\underline{\underline{V_1 + V_2 + V_3 + V_4 = 0}}$$

Circuit
example

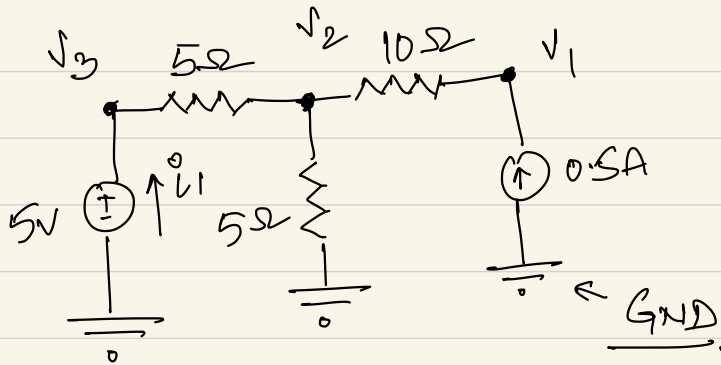

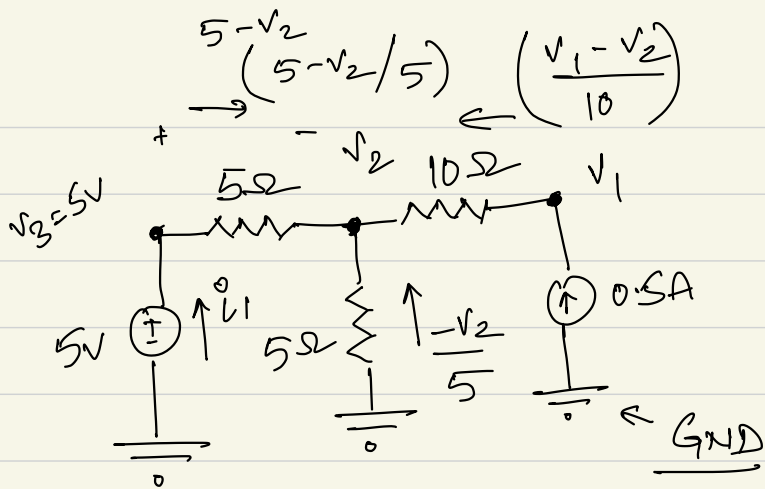- ① Nodal analysis + KCL
- ② Mesh analysis. (KVL) + KCL.
 - Mark out voltages across elements
 - Write system of equations using KCL
 - Try to solve for the unknowns.



$$\left(\frac{v_1 - v_2}{10} \right) = 0.5 \quad (1)$$



$$\left(\frac{5 - v_2}{5} \right) + \left(\frac{-v_2}{5} \right) + \left(\frac{v_1 - v_2}{10} \right) = 0 \quad (2)$$

Substituting (1) in (2)

$$\left(\frac{5 - v_2}{5} \right) + \left(\frac{-v_2}{5} \right) + 0.5 = 0$$

$$1 - \frac{2v_2}{5} + 0.5 = 0$$

$$v_2 = \frac{1.5 \times 5}{2} = 3.75V$$

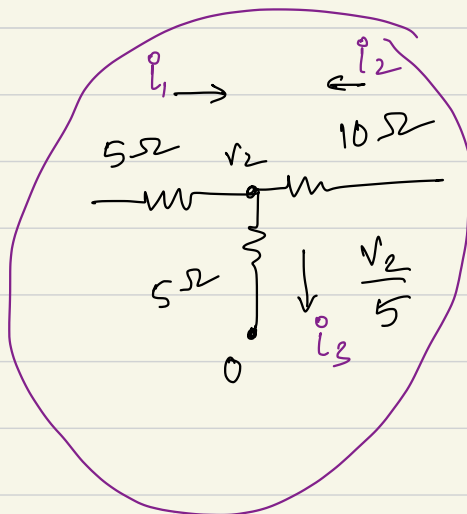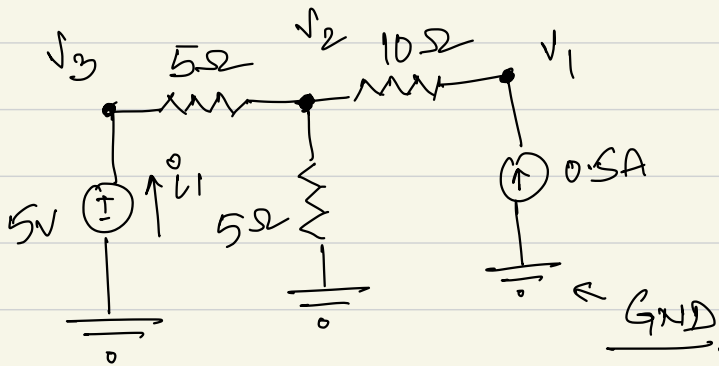

$$\uparrow i_4 = -\frac{v_2}{5}$$

$$i_1 + i_2 - i_3 = 0$$

$$i_1 + i_2 + i_4 = 0$$

$$i_1 + i_2 - \frac{v_2}{5} = 0$$

$$i_1 + i_2 - \frac{v_2}{5} = 0$$